

Fundamentals of Physics II

Faculty of Physics-Kharazmi University

Dr. Faramarz Kanjouri

Spring 2025




اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به دست می آورید که تاکنون کسب کرده اید

If you always think the way you've always thought, you'll always get what you've always got.




Fundamentals of Physics II

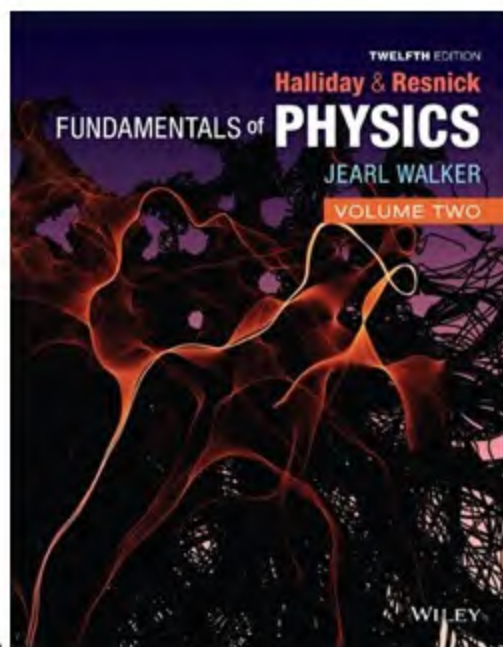
Fundamentals of Physics (12th Ed.)
Halliday, David;
Resnick, Robert;
Walker, Jearl



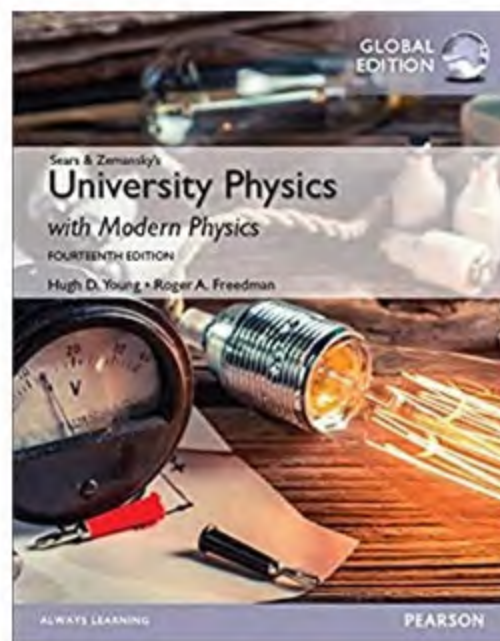
University Physics with Modern Physics (14th Global Ed.)
Hugh D. Young,
Roger A. Freedman



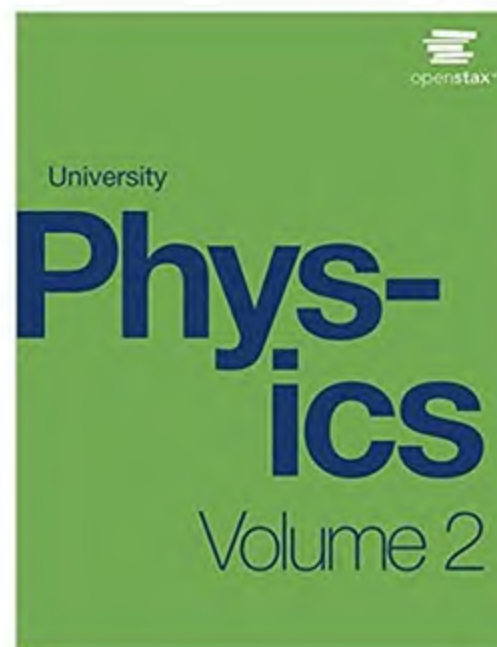University Physics Volume 2
Samuel J. Ling, Jeff
Sanny, William Moebs



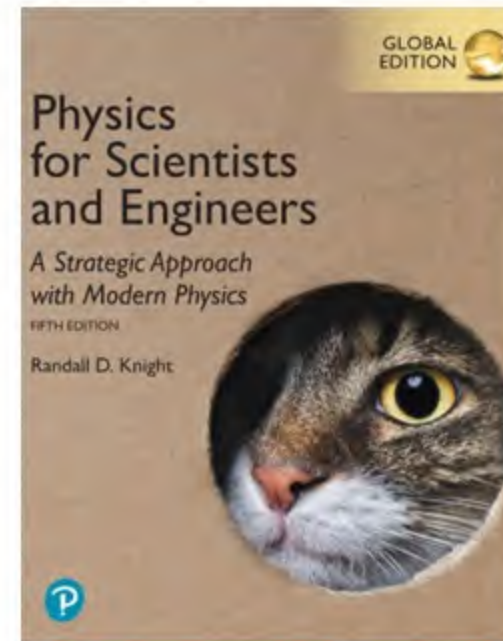PHYSICS For Scientists and Engineers, 5e, (2023)
Randall D. Knight




درس بیست و هفتم

مدارهای RC



RC Circuits





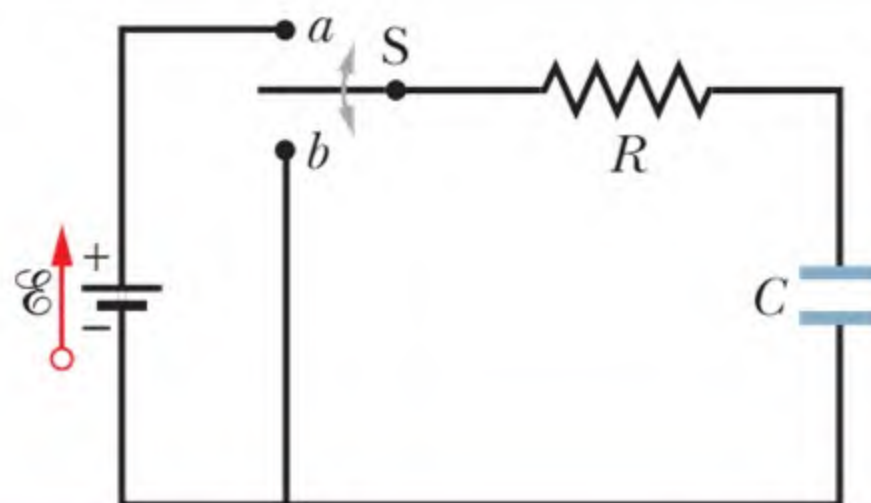

شارژ خازن: کلید را به a وصل می کنیم

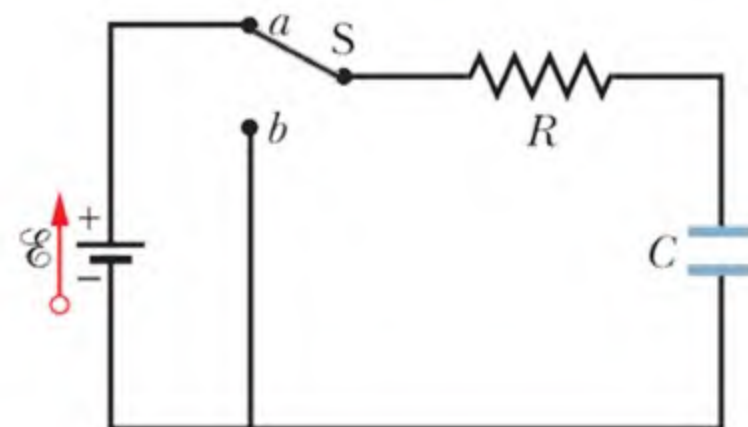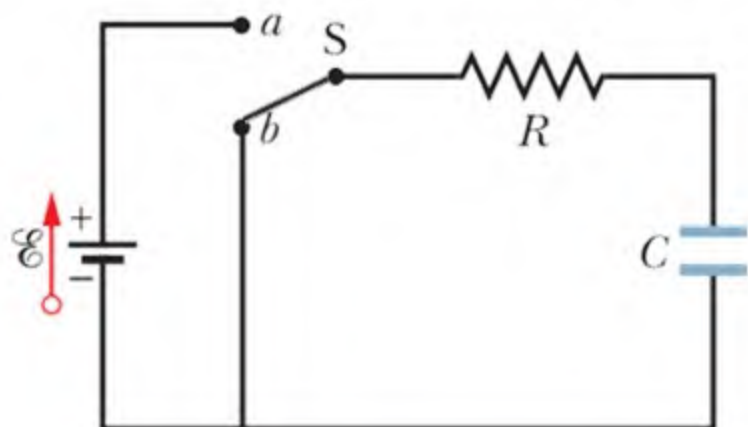دشارژ خازن: بعد از پر شدن خازن، کلید را به b وصل می کنیم



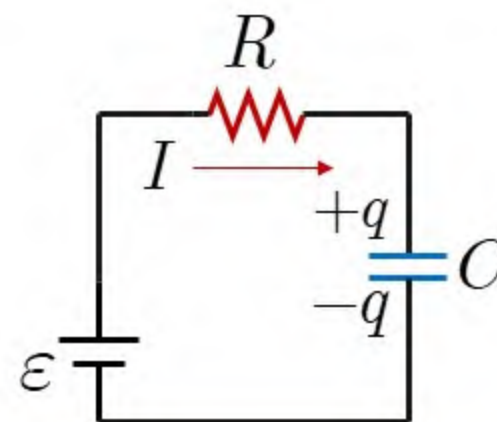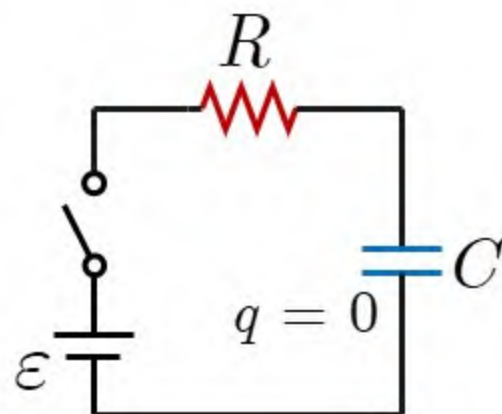

$$\varepsilon - IR - \frac{q}{C} = 0$$

$$\varepsilon - \frac{dq}{dt} R - \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC} (q - C\varepsilon)$$

$$\int_0^q \frac{dq'}{(q' - C\varepsilon)} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt'$$

$$\int_0^q \frac{dq'}{(q' - C\mathcal{E})} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt'$$

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right) = q_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$[\tau] = \left[\frac{\text{V}}{\text{A}}\right] \left[\frac{\text{C}}{\text{V}}\right] = [\text{s}]$$



RC دیمانسیون زمان دارد و ثابت زمانی نامیده می شود.



10%	0.105τ
25%	0.288τ
50%	0.693τ
90%	2.30τ
99%	4.60τ
99.99%	9.21τ

$$t = \tau \Rightarrow q = \left(1 - \frac{1}{e}\right) q_0 = 0.632 q_0$$
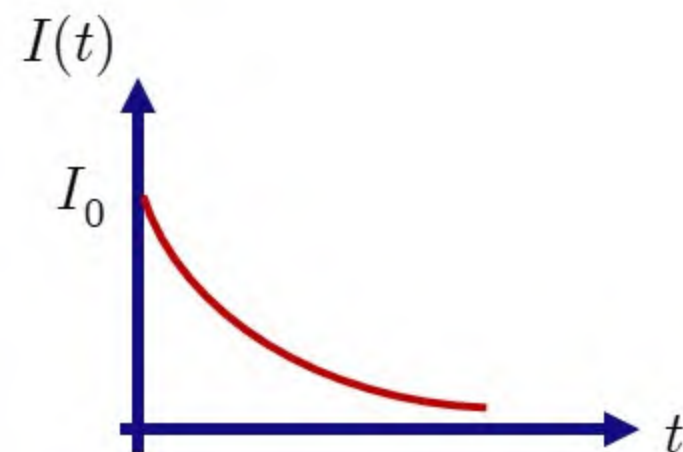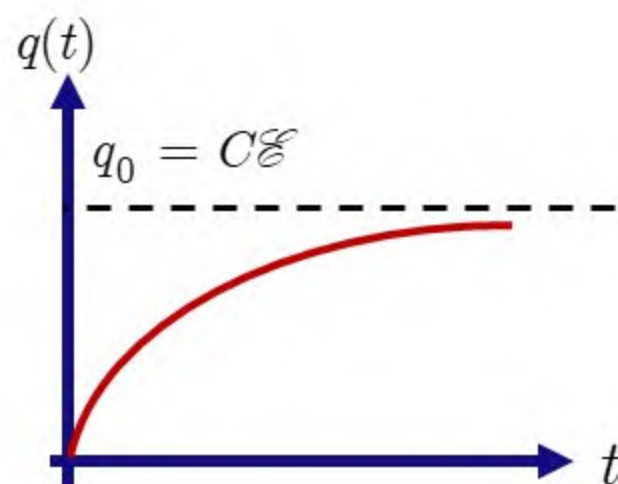
$$t = \tau \Rightarrow I = \frac{1}{e} I_0 = 0.368 I_0$$




برنامه متمتیکا برای رسم نمودار شارژ خازن

```
c = 10^-6; (*Farad*)
emf = 12.; (*Volt*)
r = 10. * 10^6; (*Ohm*)
tau = r * c;
q0 = c * emf;
q[t_] := q0 * (1 - Exp[-t/tau]);
Print[" time constant = ", tau "s"]

Print[" q0 = ", q0 "C"]
```
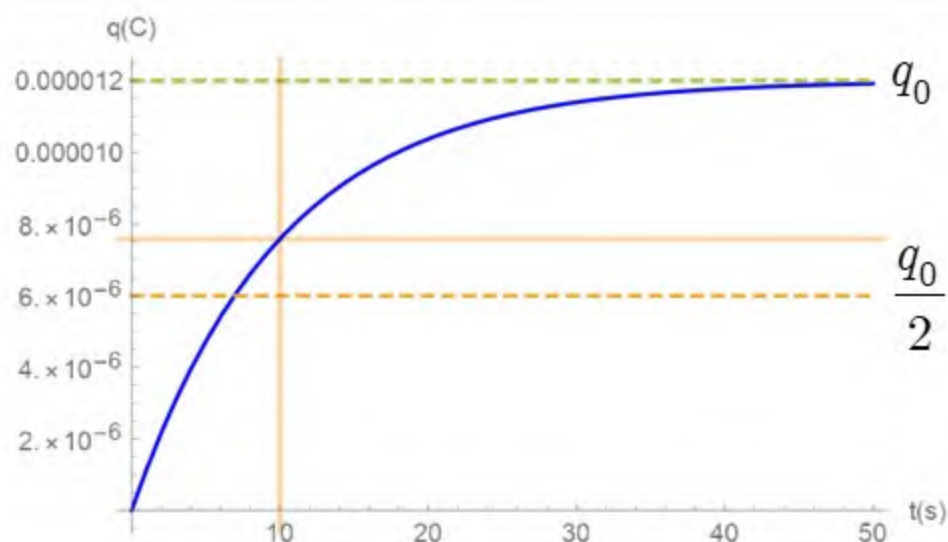
```
Plot[{q[t], q0/2, q0}, {t, 0, 50}, PlotStyle -> {Blue, Dashed, Dashed},
GridLines -> {{10, {Orange, Thick}}}, {{q[10], {Orange, Thick}}}}, AxesLabel -> {"t(s)", "q(C)"}]
```



time constant = 10. s

q0 = 0.000012 C

$$q(t) = 1.2 \times 10^{-5} \left(1 - e^{-t/10} \right)$$



برنامه متمتیکا برای رسم نمودار شارژ خازن

```


c = 10-6; (*Farad*)
emf = 12.; (*Volt*)
r = 10. × 106; (*Ohm*)
tau = r * c;
i0 = emf / r;

i[t_] := i0 * Exp[-t/tau];
Print[" time constant = ", tau "s"]

Print[" i0 = ", i0 "A"]

Plot[{i[t], i0/2, i0}, {t, 0, 50}, PlotStyle -> {Blue, Dashed, Dashed},
GridLines -> {{{10, {Orange, Thick}}}, {{i[10], {Orange, Thick}}}}, AxesLabel -> {"t(s)", "I(A)"}]

```

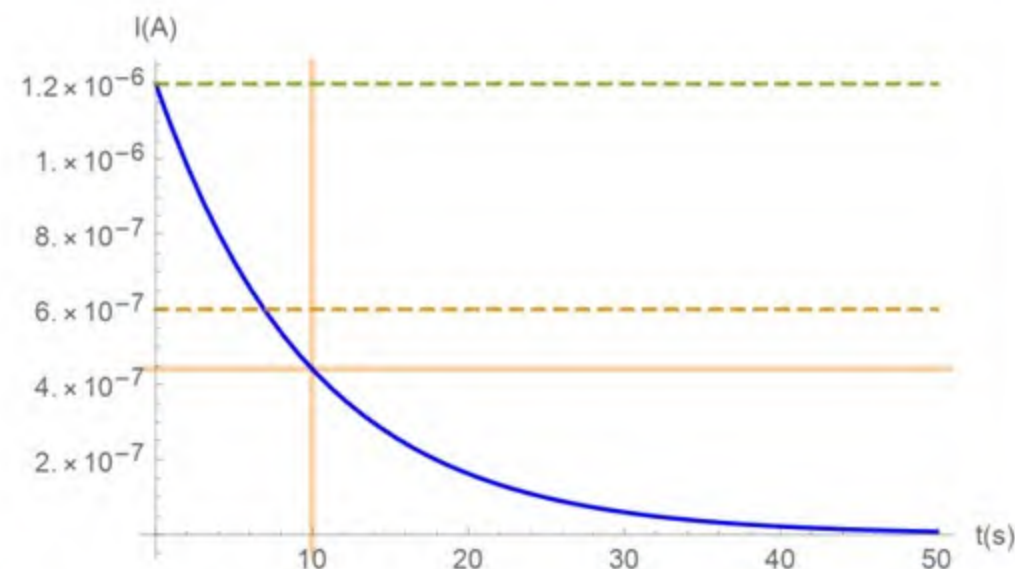

time constant = 10. s

i0 = 1.2 × 10⁻⁶ A



$$P_b(t) = I(t)\varepsilon = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-t/RC}$$

توان باتری در هر لحظه

$$W_b(t) = \int_0^t [P_b dt'] = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^t dt' e^{-t'/RC} = C\varepsilon^2 (1 - e^{-t/RC})$$

$$W_b(\infty) = C\varepsilon^2 \quad \text{کل کار باتری در شارژ کامل}$$

$$U_C(t) = \frac{q^2(t)}{2C} = \frac{1}{2} C\varepsilon^2 (1 - e^{-t/RC})^2 \quad \text{انرژی خازن در هر لحظه}$$

$$U_C(\infty) = \frac{1}{2} C\varepsilon^2 \quad \text{انرژی خازن در شارژ کامل}$$



$$P_R(t) = R I^2(t) = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-2t/RC}$$

توان مصرفی در مقاومت (گرمای ژول)



$$U_R(t) = \int_0^t R I^2 dt' = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^t dt' e^{-2t'/RC}$$

$$U_R(t) = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 \left(1 - e^{-2t/RC} \right)$$

$$U_R(\infty) = \frac{1}{2} C \varepsilon^2$$

گرمای اطلاق شده در مقاومت در شارژ کامل



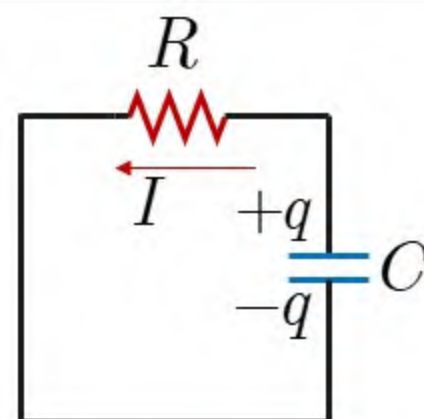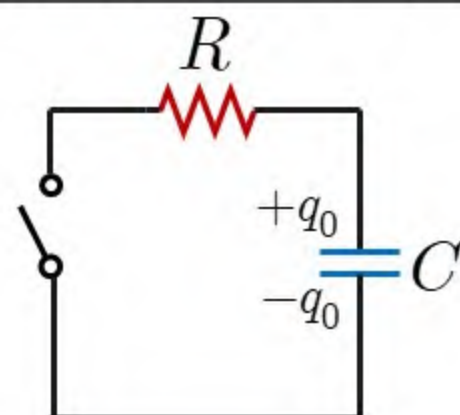

$$-IR + \frac{q}{C} = 0$$

$$I = -\frac{dq}{dt}$$

$$-\frac{dq}{dt}R = \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC}$$

$$\int_{q_0}^q \frac{dq'}{q'} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt'$$

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$$

$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{q_0}{RC} e^{-t/\tau}$$

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$$


$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$


$$I_0 = \frac{q_0}{RC}$$



$$q(t) = 1.2 \times 10^{-5} e^{-t/10}$$

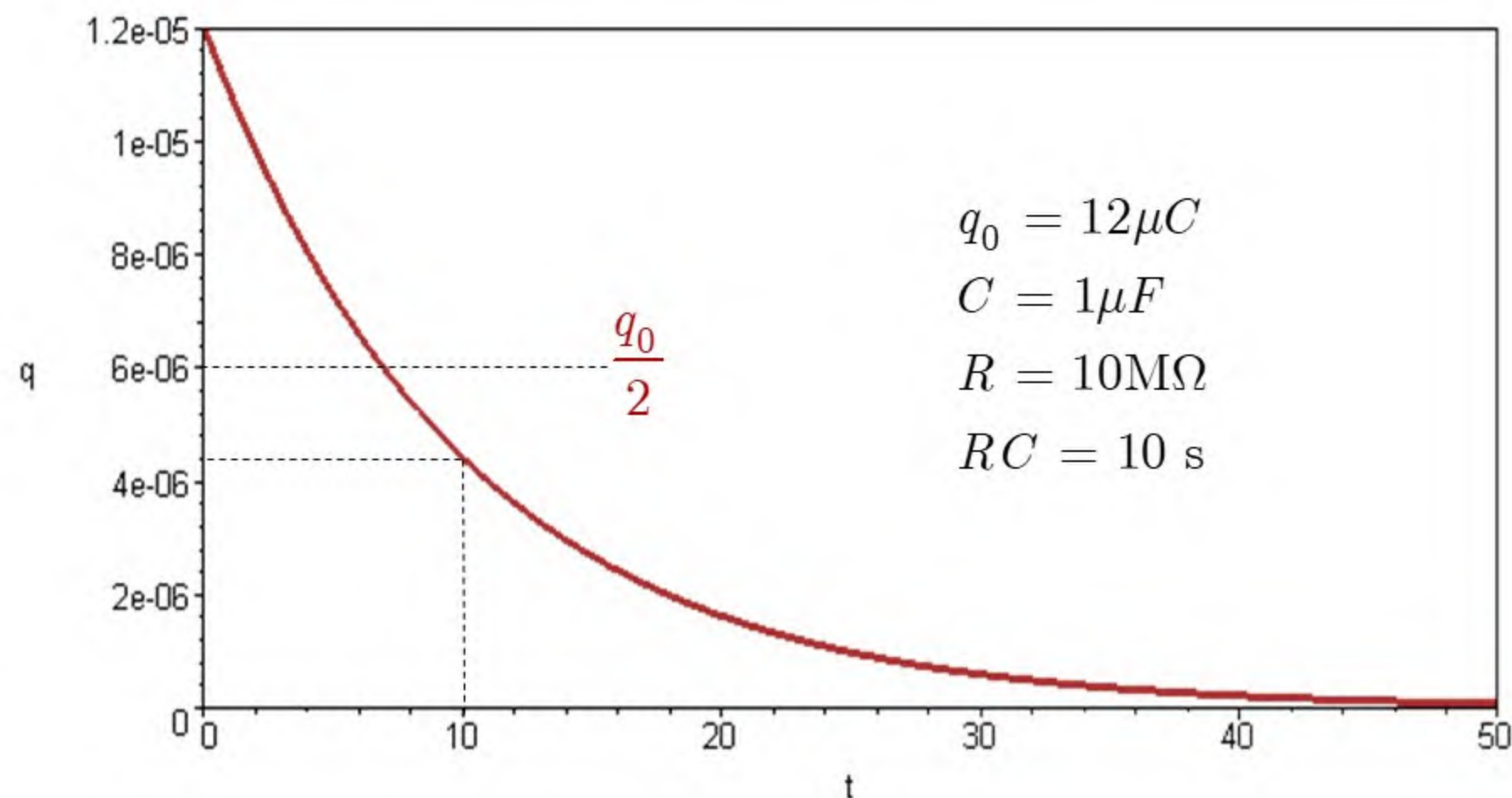

$$I(t) = 1.2 \times 10^{-6} e^{-t/10}$$

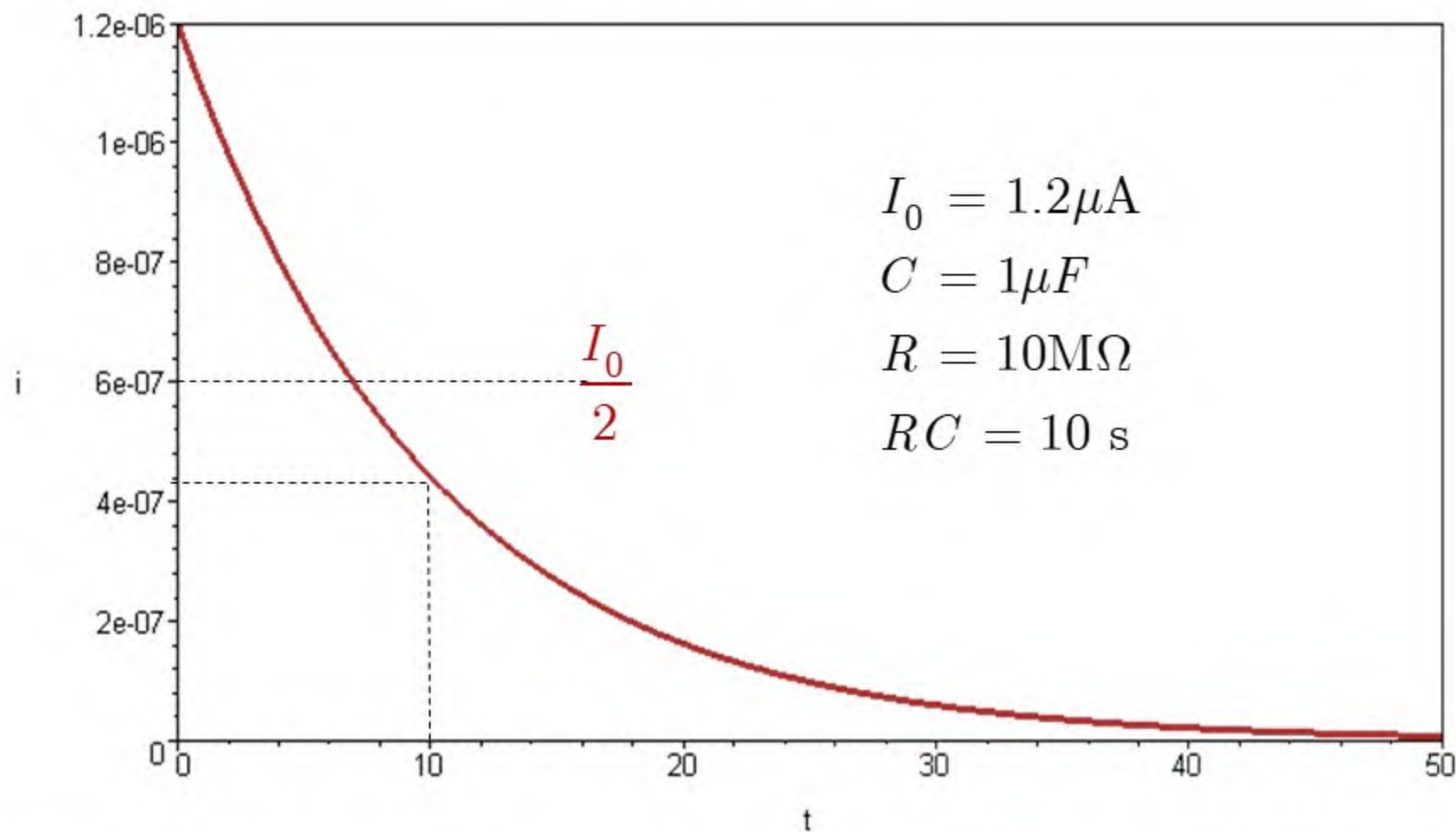

شاد و مهربان باشید

